

3.

A =	1	1	0	1	0	1	0	1
B =	0	1	1	1	0	0	0	1

$$(a) \text{ AND } (xy) = 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$(b) \text{ XOR } (xy + x'y') = 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$(c) \text{ NOT A } (x') = 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

$$4. F = x'yz' + w'y + wyz'$$

Sum-of-minterms

$$\Rightarrow \Sigma(2, 3, 6, 7, 10, 14)$$

$$= w'x'yz' + w'x'yz + w'xyz' + w'xyz + wx'yz' + wxyz'$$

product-of-maxterm

$$\Rightarrow \Pi(0, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15)$$

$$= (w+x+y+z)(w+x+y+z')(w+x'+y+z)(w+x'+y+z')(w'+x+y+z)$$

$$\cdot (w'+x+y+z')(w'+x+y+z)(w'+x'+y+z)(w'+x'+y+z')(w'+x'+y+z')$$

4.

$$F = x'yz' + w'y + wyz'$$

Truth table

w	x	y	z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0